SoC Report

-Register_Map-

1)Data_Pasing

2)Register_Map

3)load_tx_data

과목: SOC수업

과제명 : Register Map

담당교수 : 박종성

학과: 메카트로닉스공학과

학번 : 2015132039

이름 : 최영운

제출일 : 11월 18일

목차

1.주제 배경이론

- 1)Register 란?
- 2)Register Map의 장점과 사례
- 3)Register Map 설계 목표와 목적
 - -1. Data_Pasing
 - -2. Register_Map
 - -3. Load_Tx_Data
- 4)Register map 전체 구상도(Block Diagram/Schematic)

2. 소스코드 설명

- 1)Data_Pasing
- 2)Register_Map
- 3)Load_Tx_Data
- 4)Tast_Banch

3. 시뮬레이션 결과 및 설명

- 1) Uart_Rx to Data_Pasing
- 2)Data_Pasing to Register_Map
- 3)Register_Map to Load_Tx_Data

4. DE2 실습

- 1)Reg0 test
- 4)Reg3 test
- 2)Reg1 test
- 5)Reg4 test
- 3)Reg2 test
- 5. 토의 및 실습소감

1.주제 배경 이론

1)Register 란?

Register =1.저항기 2.하드웨어 레지스터 3.프로세서 레지스터 4.시프트 레지스터 5.상태 레지스터 6.더 레지스터로 분류된다.


흔히 말하는 Register는 저항기로써의 레지스터를 의미한다. 즉 회로에서 전류의 흐름을 억제하는 역할을 의미한다. 또한 공학도로써의 Register은 산술/연산적 연산이나 정보해석, 전송 등 을 할 수 있는 일정 길이의 정보를 저장하는 CPU 내부의 기억장치를 의미하는 하드웨어/프로세서 Register을 떠올린다. 하지만 SOC의 Register은 설계된 칩(SoC) 기능의 활성화 및 동작 조건 선택을 위한 제어 값을 저장하고 외부에서 내부 메모리로 접근이 가능한 프로토콜을 내장하는 역할을 뜻한다.

2)Register Map의 장점과 사례

장점: 간단한 프로세서에서는 Register Map을 사용하지 않고 직접 주소를 설정해서 쓴다. 이럴 때 필요한 Register를 하나하나 설정하여 저장하게 되는데 모듈이 늘어날수록 복잡해지며, 찾기 어려워진다. 또한 Register의 공간이 가득차게 되면 Register공간을 늘려야 하는데 그럴 때 기존 저장한 Register 하나하나 바뀐 Register호출 방식을 다 적용시켜야 하는 어려움이 있다. 이를 해결하기 위하여 Register_Map이라는 주소설정방식을 사용하게 된다. Register_Map은 여유있게 주소설정 공간을 확보해 놓은 다음 모듈하나를 호출할 때 다음 공간에 설정하도록 하는 방식이다. 특징으로는 1. 모듈의 주소를 알면 바로 호출이 가능하며, 2. 모듈을 추가하거나 제거하는 것에 용이하다는 점이다.

즉 모듈의 기능, 옵션을 설정하기위한 하나의 프로토콜로써 모듈 제어가 필요시 사용할 수 있는 한가지 방법(주소설정방식)이라는 것이다. 따라서 이것이 정답은 아니다.

ATmega128 SPI

 

ADIS16364 IMU Sensor

FEATURES

Triaxis digital gyroscope with digital range scaling ±75°/sec, ±150°/sec, ±300°/sec settings Tight orthogonal alignment: <0.05°

Triaxis digital accelerometer: ±5 g

Autonomous operation and data collection

No external configuration commands required

Start-up time: 180 ms

Sleep mode recovery time: 4 ms

Factory-calibrated sensitivity, bias, and axial alignment

Calibration temperature range: -20°C to +70°C

SPI-compatible serial interface

Wide bandwidth: 330 Hz

Embedded temperature sensor Programmable operation and control

Automatic and manual bias correction controls

Bartlett window, FIR filter length, number of taps

Digital I/O: data ready, alarm indicator, general-purpose

Alarms for condition monitoring

Sleep mode for power management

DAC output voltage

Enable external sample clock input: up to 1.2 kHz


Single-command self-test

Single-supply operation: 4.75 V to 5.25 V

2000 g shock survivability

Operating temperature range: -40°C to +105°C

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM

 

ATmega128 MCU에 있는 통신 모듈인 SPI와 가속도, 자이로 센서 모듈인 IMU sensor이다.

MCU에서 이 두 모듈을 설정한 주소이다

ADIS16364 Register Map

Name	User Access	Flash Backup	Address'	Default	Register Description	Bit Function
FLASH_CNT	Read only	Yes	0x00	N/A	Flash memory write count	N/A
SUPPLY_OUT	Read only	No	0±02	N/A	Power supply measurement	See Table 9
XGYRO_OUT	Read only	No	9×04	19/A.	X-axis gyroscope output	See Table 9
YGYRO_OUT	Read only	No	0x06	N/A	Y-exis gyroscope output	See Table 9
ZGYRO_OUT	Read cody	No	OvOR	N/A	Z-axis-gyroscope output	See Table 9
XACCL_OUT	Read only	No	Ox0A	N/A	X-axis accelerometer output	See Table 9
YACEL_OUT	Read only	No	OvOC.	N/A	Y-axis accelerometer output	Sen Table 9
ZACCL_OUT	Read only	No	0×0E	N/A	Z-axis accelerometer output	See Table 9
XTEMP_OUT	Read only	No	0x10	N/A	X-axis gyroscope temperature output	See Table 9
YTEMP_OUT	Read only	No	0x12	N/A	Y-was gyroscope temperature output	See Table 9
ZTEMP_OUT	Read only	No	0x14	N/A	Z-axis gyroscope temperature output	See Table 9
AUX_ADC	Read only	No	0x16	N/A	Auxiliary ADC output	See Table 9
Reserved	N/A	N/A	0x18	N/A	Reserved	N/A
XGYNO_OFF	Read/write	Yes	0x1A	0x0000	X-was gyroscope bias offset factor	See Table 15
YGYRO_OFF	Read/evrite	Yes	0x1C	0x0000	Y-axis gyroscope bias offset factor	See Table 15
ZGYRO_OFF	Read/write	Ves.	Ox1E	0x0000	Z-axis gyroscope bias offset factor	See Table 15
XACCL OFF	Read/write	Yes	0x20	0x0000	X-axis acceleration bias offset factor	See Table 16
YACCL_OFF	Read/write	Yes	0x22	0x0000	Y-axis acceleration bias offset factor	See Table 16
ZACCL_OFF	Read/write	Yes	0x24	0x0000	Z-axis acceleration bias offset factor	See Table 16
ALM MAG1	Read/write	Yes	0x26	0x0000	Alarm 1 amplitude threshold	See Table 27
ALM_MAG2	Read/write	Yes	0x28	0x0000	Alarm 2 amplitude threshold	See Table 27
ALM_SMPL1	Read/write	Yes	0x2A	0x0000	Alarm 1 sample size	See Table 28
ALM SMPL2	Read/write	Ves	0x2C	Ux0000	Alarm 2 sample size	See Table 28
ALM, CTRL	Read/write	Yes	0x2E	0x0000	Alarm control	See Table 29
AUX DAC	Read/write	No	0x30	0×0000	Auxiliary DAC data	See Table 28
GPIO CTRL	Read/write	No	0x32	0+0000	Auxiliary digital input/output control	See Table 21
MSC_CTRL	Read/write	Yes	0x34	0x0006	Data ready, self-test, miscellaneous	See Table 22
SMPL_PRD	Read/write	Yes	0x36	0x0001	Internal sample period (rate) control	See Table 18
SENS_AVG	Read/write	Yes	0x38	0x0402	Dynamic range and digital filter control	See Table 20
SLP_CNT	Write only	No	0x3A	0x0000	Sleep mode control	See Table 19
DIAG_STAT	Read only	No	0x3C	0x0000	System status	See Table 26
GLOB_CMD	Write only	No	0x3E	0x0000	System commands	See Table 17
Reserved	N/A	N/A	0x40 to 0x51	:N/A	Reserved	N/A
LOT_ID1	Read only	Yes	0x52	N/A	Lot Identification Code 1	Sen Table 32
LOT_ID2	Read only	Yes	0x54	N/A	Lot Identification Code 2	See Table 32
PROD ID	Read only	Yes	0x56	0x3FEC	Product identification, ADIS16364	See Table 32
SERIAL NUM	Read only	Ves	0x58	N/A	Serial number	See Table 32

Internal Sample Rate

The SMPL_PRD register provides discrete sample period settings using the bit assignments in Table 18 and the following equation:

 $t_0 = t_0 \times (N_0 + 1)$

To calculate the internal sample rate, divide 1 by the sample period (ta). For example, when SMPL_PRD[7:0] = 0x0A, the sample rate is 149 SPS.

Table 18. SMPL PRD Bit Descriptions

Bits	Description (Default = 0x0001)			
[15:8]	Not used			
[7]	Time base (t ₀)			
	0 = 0.61035 ms, 1 = 18.921 ms			
[6:0]	Increment setting (N ₁)			
	Internal sample period = $t_L = t_P \times (N_S + 1)$			

The default sample rate setting of 819.2 SPS preserves the sensor bandwidth and provides optimal performance. For systems that value slower sample rates, keep the interrual sample rate at 819.2 SPS. Use the programmable filter (SENS_AVG) to reduce the bandwidth, which helps to prevent aliasing. The data ready function (MSC_CTRL) can drive an interrupt routine that uses a counter to help ensure data coherence at the reduced rates.

OPERATIONAL CONTROL

Global Commands


The GLOB_CMD register provides trigger bits for several useful functions. Setting the assigned bit to 1 starts each operation, which returns the bit to 0 after completion. For example, set GLOB_CMD[7] = 1 (DIN = 0xBE80) to execute a software reset, which stops the sensor operation and runs the device through its start-up sequence. This sequence includes loading the control registers with the data in their respective flash memory locations prior to producing new data. Reading the GLOB_CMD register (DIN = 0x3E00) starts the burst read sequence.

Table 17, GLOB CMD Bit Descriptions

Table 17. Check Carly bit Descriptions				
Bits	Description (Default = 0x0000)			
[15:8]	Not used			
[7]	Software reset command			
[6:5]	Not used			
[4]	Precision autonull command			
[3]	Flash update command (see the Device Configuration section)			
[2]	Auxiliary DAC data latch (see the Auxiliary DAC section)			
[1]	Factory calibration restore command			
fol.	Autonull command			

위 Register_Map에서 각 모듈에 대한 address를 확인 할 수 있다. 해당 주소를 통해 해당 모듈을 컨트롤 하거나 데이터를 가져오는 것이다.

ADIS16364 Register Access Protocol

 

BURST READ DATA COLLECTION

Burst read data collection is a process-efficient method for collecting data from the ADIS16364. In a burst read, all output data registers are clocked out on DOUT, 16 bits at a time, in sequential data cycles (each separated by one SCLK period). To start a burst read sequence, set DIN = 0x3E00. The contents of each output data register are then shifted out on DOUT, starting with SUPPLY_OUT and ending with AUX_ADC (see Figure 13) in order by address (see Table 8).

MCU에서 모듈을 컨트롤 하기 위한 protocol이다.

모듈간에 제어할 때에도 정해진 규칙(프로토콜)이 필요하다.

Table 2. STM32F4xx register boundary addresses (continued)

Boundary address	Peripheral	Bus	Register map	
0x4004 0000 - 0x4007 FFFF	USB OTG HS		Section 31.12.6: OTG_HS register map on page 1248	
0x4002 9000 - 0x4002 93FF		-	Section 29.8.5: Ethernet register maps on page 1017	
0x4002 8C00 - 0x4002 8FFF				
0x4002 8800 - 0x4002 8BFF	ETHERNET MAC			
0x4002 8400 - 0x4002 87FF				
0x4002 8000 - 0x4002 83FF				
0x4002 6400 - 0x4002 67FF	DMA2		Cardia O.S. 44 DMA arriva man array 245	
0x4002 6000 - 0x4002 63FF	DMA1		Section 9.5.11: DMA register map on page 245	
0x4002 4000 - 0x4002 4FFF	BKPSRAM			
0x4002 3C00 - 0x4002 3FFF	Flash interface register		Section 3.8: Flash interface registers	
0x4002 3800 - 0x4002 3BFF	RCC	1	Section 6.3.32: RCC register map on page 181	
0x4002 3000 - 0x4002 33FF	CRC AHB1		Section 4.4.4: CRC register map on page 88	
0x4002 2000 - 0x4002 23FF	GPIOI	5 8	a service of the serv	
0x4002 1C00 - 0x4002 1FFF	00 - 0x4002 1FFF GPIOH			
0x4002 1800 - 0x4002 1BFF	GPIOG		Section 7.4.11: GPIO register map on page 203	
0x4002 1400 - 0x4002 17FF	GPIOF			
0x4002 1000 - 0x4002 13FF	GPIOE			
0x4002 0C00 - 0x4002 0FFF	GPIOD			
0x4002 0800 - 0x4002 0BFF	GPIOC			
0x4002 0400 - 0x4002 07FF	7FF GPIOB			
0x4002 0000 - 0x4002 03FF	GPIOA			
0x4001 5400 - 0x4001 57FF	SPI6	*DDs	Section 27.5.10: SPI register map on page 845	
0x4001 5000 - 0x4001 53FF	SPI5	APB2		
0x4001 4800 - 0x4001 4BFF	TIM11		Section 16.6.11: TIM10/11/13/14 register map page 524	
0x4001 4400 - 0x4001 47FF	TIM10			
0x4001 4000 - 0x4001 43FF TIM9		APB2	Section 16.5.14: TIM9/12 register map on page 514	
0x4001 3C00 - 0x4001 3FFF EXTI			Section 10.3.7: EXTI register map on page 262	
0x4001 3800 - 0x4001 3BFF	SYSCFG		Section 7.2.8: SYSCFG register maps on page 18	
0x4001 3400 - 0x4001 37FF	SPI4	APB2	Section 27.5.10: SPI register map on page 845	

이 사진은 메카트로닉스공학과에서 사용하는 Cortex32f4 MCU의 Register Map이다.

위와 같이 MCU에는 많은 모듈을 손쉽게 접근하기위해 Register_Map 방법을 쓴다. 다른말로 메모리 맵이라고도 부른다.

3)Register Map 설계 목표와 목적

-이번 실습에서 전체적인 목표는 PC에서 UART통신을 통해 DE2보드로 W/R신호와 해당 Register주소, 데이터값을 송신하면 DE2보드에서 수신하여 W/R 신호를 해석하여 해당 Register에 데이터를 쓰거나, 읽어서 다시 PC로 보내주는 회로를 설계해볼 것이다.

-직접 Register_Map을 생성, 설정해 보고 통신을 통해 해당 Register에 데이터를 쓰거나 읽어오는 과정을 실행함으로써 기본적인 Register_Map 설정을 익혀보는 것이 목표이다. 또한 주소 설정 프로토콜을 익혀보는 것 또한 포함된다.


단. 이것 또한 정답이 아닌 방법의 하나일 뿐을 생각하면서 구상하는 것이다.

Register Map 설계 목표

- 레지스터 개수: 16개 Address 0x00~0x0F로 구분
- DATA 8Bit
- UART를 이용한 Register Map Access Protocol
 - 터미널 명령어
 - 예약어(Space)0x(예약어)Add(hex)(Space)0x(예약어)data(hex)(Enter)
 - W 0x00 0x01 ↓ 0번지에 1값 쓰기
 - R 0x00 ↓ 0번지 읽기
 - FPGA Response : 해당 명령어에 대한 반응
 - WRITE ADD 0x00 DATA 0x01
 - READ ADD 0x00 DATA 0x01

Register Map 설계 목표

 
- 0x00~0x02 LED에 연결 : UART로 레지스터 값 설정
- 0x03~0x04 SW에 연결 : Board S/W로 레지스터 값 설정



1]Data_Pasing

data_parsing.vhd 설계

 • UART_RX.vhd 를 통해 전달되는 명령어를 해석해 레지스 터 맵에 쓰기 및 읽기를 위한 데이터 및 제어 신호 생성



DE2보드로 UART통신을 통해 전해진 명령어를 해석하기 위한 로직이다.

또한 입력신호(아스키코드)을 16진법으로 바꿔서 송신한다.

쓰기 동작(write) = w 0x(add)(add) 0x(data)(data)(enter)

읽기 동작(read) = r 0x(add)(add)

일 때를 해석하여 write일 땐 address에 data값을 쓰기위한 제어신호를, read일 땐 address의 data값을 읽어오기위한 제어신호를 생성한다.

write => write_s 펄스 발생

read => read_s 펄스 발생

address => 주소 전달(아스키코드) -> 16진법)


data => 데이터 전달((아스키코드) -> 16진법)

2]Register_Map

register_map.vhd 설계

• Mem_tbl을 이용한 메모리 설계 응용

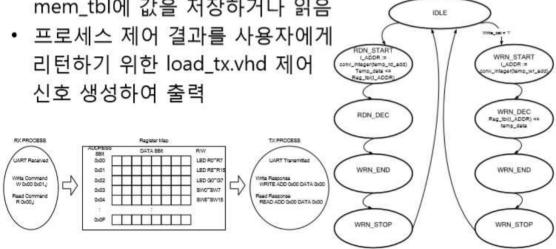• data_parsing.vhd 으로부터 입력되는 제어신호에 따라 mem_tbl에 값을 저장하거나 읽음




Data_Pasing로직으로부터 받은 신호를 처리하는 로직이다. 읽기와 쓰기 동작으로 나뉘어지며 해당 시퀀스에 따라 해당 Register에 값을 읽어주거나 써주는 로직 즉 Register_Map 로직이다. 읽기 쓰기 모두

IDLE=>START=>DEC=>END=>STOP=>IDLE 상태 순서로 진행되며 쓰기 동작 시 주소값과 데이터 두 개를 읽어와 저장하는 반면. 읽기동작에서는 주소 값만 읽어와 출력신호를 발생시킨다.

3]Road_Tx_Data

load_tx_data.vhd 설계

 - register_map.vhd로부터 입력되는 제어신호에 따라 uart_tx.vhd를 통해 리턴되는 명령어를 순차적으로 보내 는 로직
- uart_tx.vhd의 busy 신호를 체크해 데이터를 전달



Register_Map로직이 명령을 수행 후 PC로 확인하는 메시지를 보내주는 로직이다.


쓰기 동작 후에는

WRITE ADD 0x주소(아스키) 0x데이터(아스키)를 전송하며, 읽기 동작 후에는

READ ADD 0x주소(아스키) 0x데이터(아스키)를 전송해 준다.

4)Register map 전체 구상도(Block Diagram/Schematic)

Register Map 전체 설계

 

전체적인 구상도 이다. 50MHz를 100MHz로 분주시키기 위한 clk분주기, UART통신을 통해 값을 받아오는 UART_RT로직, 받아온 값을 해석하는 Data_Pasing로직, 데이터를 읽거나 저장해주는 Register_Map, 작동 확인 할 수 있는 메시지를 보내주는 Load_Tx_Data로직, PC로 UART 송신을 하기위한 UART_TX로직으로 구성된다.

각 입출력 포트들은 DE2에 있는 LED, SW에 연결 맵핑 해줘서 DE2보드에서 확인 가능하도록 설정한다.

2. 소스코드 설명

1) Data_Pasing

```
use ieee.std logic 1164.all;
         use ieee.std logic arith.all;
 3
 4
         use ieee.std_logic_unsigned.all;
 5
    entity data parsing is
        port (
8
            nRst : in std logic;
9
            clk : in std logic;
            in data : in std logic vector (7 downto 0);
10
11
            valid : in std logic;
12
            write s : out std logic;
13
            read s : out std logic;
14
            address : out std logic vector (7 downto 0);
            data : out std_logic_vector(7 downto 0)
15
16
         ):
17
      end data_parsing;
18
19
    architecture beh of data parsing is
20
         function data_decode(in_data : std_logic_vector(7 downto 0))return
21
    \dot{\Box}
22
                                          std logic vector is
23
                                         variable return_data : std_logic_vector(3 downto 0);
24
    25
               case in data is
               when "00110000" => return_data := "0000";
26
                                                            --0 0x30
               when "00110001" => return data := "0001";
27
                                                            --1 0x31
               when "00110010" => return_data := "0010";
28
                                                            --2 0x32
               when "00110011" => return_data := "0011";
29
                                                            --3 0x33
               when "00110100" => return_data := "0100";
30
                                                            --4 0x34
31
               when "00110101" => return_data := "0101";
                                                            --5 0x35
               when "00110110" => return data := "0110";
32
                                                            --6 0x36
               when "00110111" => return data := "0111";
33
                                                            --7 0x37
               when "00111000" => return data := "1000";
34
                                                            --8 0x38
               when "00111001" => return_data := "1001";
35
                                                            --9 0x39
               when "01100001" => return_data := "1010";
36
                                                            --a 0x61
               when "01101010" => return_data := "1011";
37
                                                            --b 0x62
               when "01100011" => return data := "1100";
38
39
               when "01100100" => return data := "1101";
                                                            --d 0x64
               when "01100101" => return_data := "1110";
40
                                                            --e 0x65
               when "01100110" => return_data := "1111";
41
                                                            -- f 0x66
               when "01000001" => return_data := "1010";
42
                                                            --A 0x41
43
               when "01000010" => return data := "1011";
                                                            --B 0x42
44
               when "01000011" => return data := "1100";
               when "01000100" => return_data := "1101";
                                                            --D 0x44
45
               when "01000101" => return data := "1110";
46
                                                            --E 0x45
               when "01000110" => return_data := "1111";
47
                                                            --F 0x46
48
               when others
                               => return_data := "0000";
49
               end case;
50
             return (return data);
       end data decode;
```

1~4: IEEE라이브러리 참조선언

6~17 : IN = nRst, clk, in_data(uart 통신으로 받은 2진법 데이터), valid(데이터 받는 동안 확인신호)

OUT = write_s(쓰기동작 시작신호출력), read_s(읽기동작 시작신호출력), address(접근 주소 출력), data(데이터 출력)

21~23 : (아스키)->(2진법) 변환 함수 설정. [data_decode(in_data)->return_data]

25~51 : data_decode 내부 공식.

```
52
 53
         signal temp data : std logic vector (7 downto 0);
 54
        signal data 0
                       : std logic vector (7 downto 0);
                         : std logic vector (7 downto 0);
 55
        signal data 1
                        : std_logic_vector(7 downto 0);
 56
        signal data 2
                       : std logic vector (7 downto 0);
 57
        signal data 3
                       : std logic vector (7 downto 0);
 58
        signal data 4
                       : std logic vector (7 downto 0);
 59
        signal data 5
        signal data 6 : std logic vector(7 downto 0);
 60
        signal data 7
                        : std logic vector (7 downto 0);
 61
        signal data 8
                        : std logic vector (7 downto 0);
 62
        signal data 9
                         : std logic vector (7 downto 0);
 63
        signal data 10 : std logic vector (7 downto 0);
 64
 65
        signal data 11 : std logic vector (7 downto 0);
 66
        signal valid d : std logic;
 67
        signal valid det : std logic;
 68
        signal valid det d : std logic;
        signal valid det d2 : std logic;
 69
 70
      begin
 71
 72 process(nRst, clk)
 73
         begin
           if (nRst = '0') then
 74
     75
               valid d <= '0';
 76
               valid det <= '0';
 77
               valid_det_d <= '0';</pre>
 78
               valid det d2 <= '0';
 79
          elsif(rising edge(clk)) then
     80
               valid d <= valid;
 81
               valid det d <= valid det;
               valid_det_d2 <= valid det d;</pre>
 82
               if (valid d = '0') and (valid = '1') then
 83
     valid det <= 'l';
 84
 85
     else
 86
                valid det <= '0';
 87
             end if:
 88
            end if:
 89
          end process;
 90
 91
     process (nRst, clk)
 92
           begin
             if (nRst = '0') then
 93
              temp_data <= (others => '0');
 94
                     <= (others => '0');
 95
             data 0
                       <= (others => '0');
 96
             data 1
                       <= (others => '0');
 97
             data 2
                       <= (others => '0');
 98
             data 3
                       <= (others => '0');
99
             data 4
                       <= (others => '0');
100
             data 5
101
                       <= (others => '0');
             data 6
102
             data 7
                       <= (others => '0');
103
             data 8
                       <= (others => '0');
                       <= (others => '0');
104
             data 9
                      <= (others => '0');
105
             data 10
106
             data 11
                      <= (others => '0');
107
             address
                      <= (others => '0');
108
             data
                       <= (others => '0');
             write s
                      <= '0';
109
                      <= '0';
110
             read s
```

```
elsif (rising edge(clk))then
               temp data <= in data;
               if(valid_det = '1')then
                 data 0 <= temp data; --enter
                 data 1 <= data 0;
                                        --data 1sb data 1sb
115
116
                 data 2 <= data 1;
                                        --data msb data msb
117
                 data_3 <= data_2;
                                       --x
118
                 data 4 <= data 3;
                                        --0
                                                     0
119
                 data_5 <= data_4;
                                        --- 30
                                                     SD
                                        --add lsb
120
                 data_6 <= data_5;
                 data_7 <= data_6;
121
                                        --add msb
                data_8 <= data_7;
122
                                        --X
                data_9 <= data_8;
                                        --0
123
124
                data 10 <= data 9;
                                        --sp
125
                data 11 <= data 10;
                                        --W
126
              end if:
127
128
             if(data 0 = x"OD") then --enter
              --if(data_0 = x"20") then --space
                                                                     B
130
131
                 if((data_11 = x"77")and(data_10 = x"20")and (data_9 = x"30")
132
                  and (data_8 = x^{"78"}) and (data_5 = x^{"20"}) and (data_4 = x^{"30"}) and (data_3 = x^{"78"})) then
133
134
                    write s <= valid det d2;
135
                    address <= data_decode(data_7) & data_decode(data_6);</pre>
136
                    data
                           <= data_decode(data_2) & data_decode(data_1);
137
                  end if:
138
                  if((data_6 = x"72") and (data_5 = x"20") and (data_4 = x"30") and (data_3 = x"78")) then
139
                   read s <= valid_det_d2;
address <= data_decode(data_2) & data_decode(data_1);
140
141
142
                    data
                            <= (others => '0');
143
                  end if:
144
145
               end if;
146
              end if;
147
           end process;
148
         end beh;
```

- 53~69: 내부 연결 data signal들. 각 data_x들은 8bit로 이뤄져 해당 자리의 아스키 코드를 가지고 있다. write통신시 12자리가 uart통신에 의해 전달되므로 data signal을 12개 선언해 준다. valid_d, valid_det, valid_det_d, valid_det_d2의 경우 전달받는도중 데이터가 겹치지 않게 하는 시그널 들이나 det_d같이 더 선언해준 이유는 신호를 딜레이 시켜서 원하는 타이밍에 신호를 얻기 위해서 이다.(4clk딜레이)
- 72~89: nRst 일 때 모두 '0'으로 초기화, clk의 raising edge에서 valid 신호를 valid_d에 입력하며 valid=1, valid_d=0 일 때 valid_det가 1이되며 한클락당 valid_det_d, valid_det_d2로 이동된다.
- 91~126 : nRst시 모든 신호 초기화, clk의 raising edge에서 valid_det신호가 '1'이 되면 내부 data_x를 상위 data_x로 이동시킨다.
- 128 : data_0번에 "OD" 즉 enter가 입력되면 작동을 시작한다.
- 131~143: (write검사)data_11 = w, data_10 = space, data_9 = 0, data_8 = x, data_5 = space, data_4 = 0, data_3 = x 모두 만족할 시 write_s, address, data가 출력된다.

(read검사)data_6 = r, data_5 = space, data_4 = 0, data_3 = x 모두 만족할 시 read_s, address, data가 출력된다.

2) Register_Map

```
use ieee.std_logic_l164.all;
            use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
     ⊟entity register map is
                  nRst
                                           : in std logic;
                                           : in std logic;
10
                   uart_write
                                           : in std_logic;
                                          : in std_logic;
: in std_logic_vector(7 downto 0);
12
                   uart_read
13
                   uart_address
14
15
                   uart_data
                                            : in std_logic_vector(7 downto 0);
                                          : out std logic;
: out std logic_vector(7 downto 0);
: out std_logic_vector(7 downto 0);
17
                   trans_read
18
                   trans address
19
                   trans_data
20
                                          : out std_logic_vector(7 downto 0); -- led r0~r7

: out std_logic_vector(7 downto 0); -- led r8~r15

: out std_logic_vector(7 downto 0); -- led g0~g7
21
22
                   real
23
                   reg2
24
                                           : in std_logic_vector(7 downto 0); -- led sw0~ sw7
: in std_logic_vector(7 downto 0) -- led sw8~ sw15
25
                   reg3
26
                   reg4
27
        end register map;
     Harchitecture beh of register map is
30
31
                 type state type is(IDLE, WRN START, WRN DEC, WRN END, WRN STOP, RDN START, RDN DEC, RDN END, RDN STOP);
32
33
                signal state : state_type;
34
35
                 type mem_tbl is array(0 to 15) of std_logic_vector(7 downto 0);
36
37
                signal reg_tbl : mem_tbl;
                 signal temp_wr_add : std_logic_vector(7 downto 0);
39
                signal temp rd_add : std_logic_vector(7 downto 0);
signal temp_address : std_logic_vector(7 downto 0);
40
                 signal temp_data : std_logic_vector(7 downto 0);
signal temp_mdi : std_logic_vector(7 downto 0);
41
42
43
                 signal temp mdo : std logic vector(7 downto 0);
44
                signal write det : std logic;
signal read d : std logic;
46
48
                 signal read det : std logic;
```

1~4 : IEEE 라이브러리 선언

6~28: IN = nRst, clk, uart_write(쓰기 신호 입력), uart_read(읽기 신호 입력), uart_address(주소 입력), uart_data(데이터 입력), reg3(3번 register의 데이터 입력), reg4(4번 register 데이터 입력)

OUT = trans_write(쓰기 신호 출력), trans_read(읽기 신호 출력), trans_address(주소 신호 출력), trans_data(데이터 신호 출력), reg0~2(쓰기 상태 시 0~2번 register의 데이터 신호 출력)

30~49 : state = IDLE(대기), WRN_START(쓰기 신호 받기), WRN_DEC(쓰기 신호 출력), WRN_END(쓰기 완료 출력), WRN_STOP(쓰기 종료), RDN_START(읽기 신호 받기), RDN_DEC(읽기 신호 출력), RDN_END(읽기 완료 출력), RDN_STOP(읽기 종료)

temp_wr_add(쓰기 주소), temp_rd_add(읽기 주소), temp_address(주소 저장공간), temp_data(데이터 저장공간), temp_mdi(데이터 임시 저장), temp_mdo(필요없는 신호. 지워도 무방), write_d, write_det(쓰기 신호 입력), read_d, read_det(읽기 신호 입력)

```
-begin
 50
 51
            process (nRst, clk)
     52
            begin
               if(nRst = '0') then
 53
 54
                 write_d <= '0';
 55
                 write det <= '0';
                 read d <= '0';
 56
                 read det <= '0';
 57
 58
                 temp wr add <= (others => '0');
                 temp_rd_add <= (others => '0');
 59
 60
                  temp mdi <= (others => '0');
 61
     elsif(rising edge(clk))then
                 write d <= uart write;
 62
                  read d <= uart read;
 63
                  if (write d = '0') and (uart write = '1') then
 64
     write_det <= 'l';
 65
 66
                      temp wr add <= uart address;
                      temp mdi <= uart data;
 67
                  elsif(state = WRN START) then
 68
     Ė
 69
                     temp wr add <= (others => '0');
 70
                      temp mdi <= (others => '0');
 71
     else
 72
                      write det <= '0';
 73
                  end if:
 74
     if (read d = '0') and (uart read ='1') then
 75
                      read det <= 'l';
                      temp_rd_add <= uart address;
 76
 77
     elsif(state = RDN START)then
 78
                     temp_rd_add <= (others => '0');
 79
     else
 80
                     read det <= '0';
 81
                  end if:
 82
                end if;
 83
              end process;
 84
 85
     Ė
              process (nRst, clk)
 86
                variable I ADDR : natural;
 87
                begin
 88
                 if (nRst = '0') then
     Ė
                    state <= IDLE;
 89
 90
                   temp address <= (others => '0');
 91
                   temp data <= (others => '0');
 92
                    I ADDR := 0;
 93
                    trans_address <= (others => '0');
 94
                    trans data <= (others => '0');
 95
                    trans write <= '0';
                    trans read <= '0';
 96
 97
     elsif (rising edge(clk))then
 98
                   case state is
     99
                      when IDLE =>
                         if (write det = 'l') then
100
     state <= WRN START;
101
102
     Ė
                          elsif(read det = 'l')then
103
                              state <= RDN START;
104
                          else
     105
                              state <= IDLE;
106
                          end if;
                          temp address <= (others => '0');
107
108
                          temp data <= (others => '0');
109
                          I ADDR := 0;
110
                          trans address <= (others => '0');
111
                          trans_data <= (others => '0');
112
                          trans write <= '0';
                          trans read <= '0';
```

```
114
                       when WRN START =>
115
                           temp address <= temp wr add;
116
                           temp data <= temp mdi;
117
                           I ADDR := conv integer(temp wr add);
118
                           state <= WRN DEC;
119
                       when WRN DEC =>
120
                          state <= WRN END;
                           reg tbl(I_ADDR) <= temp_data;
121
122
                          trans address <= temp address;
123
                                          <= temp data;
                          trans data
124
                       when WRN END =>
                          trans write <='1';
125
126
                          state <= WRN STOP;
                        when WRN STOP =>
127
128
                          trans write <= '0';
                           state <= IDLE;
129
130
                       when RDN START =>
131
                          temp address <= temp rd add;
132
                           I ADDR := conv integer(temp rd add);
                          temp data <= reg tbl(I ADDR);
133
134
                           state <= RDN DEC;
135
                       when RDN DEC =>
136
                          state <= RDN END;
137
                          trans address <= temp address;
138
                          trans data <= temp data;
139
                       when RDN END =>
                          trans read <= '1';
140
                           state <= RDN STOP;
141
                       when RDN STOP =>
142
143
                          trans read <= '0';
144
                          state <= IDLE;
145
                       when others =>
146
                       state <= IDLE;
147
                       end case;
148
                       reg0 <= reg tbl(0);
149
                       regl <= reg tbl(1);
150
                       reg2 <= reg tbl(2);
151
                       reg tbl(3) <= reg3;
152
                       reg tbl(4) <= reg4;
153
                     end if:
154
                    end process;
155
                  end beh;
156
```

53~60: nRst 시 모든 신호 초기화

61~63 : rising edge clk에서 진행. uart에서 온 읽기 or 쓰기 신호 입력

64~73 : 읽기 신호 검출시 uart_address -> temp_wr_add, uart_data -> temp_mdi, 현재 state가 WRN_START라면 temp_wr_add, temp_mdi

초기화, 두 경우가 아니라면 write신호는 발생하지 않음.

74~83 : 읽기 신호 검출시 uart_address -> temp_rd_add , 현재 state가 RDN_START라면 temp_rd_add초기화

- 86: I_ADDR = 자연수로 정의.
- 87~96 : nRst시 모든 신호 초기화
- 97 : clk의 rising edge에서 동작.
- 98~113 : case문 IDLE(대기) 상태시 모든신호 초기화상태이며, write_det = '1'이라면 WRN_START상태로 이동. read_det = '1'이라면 RDN_START로 이동. 두 신호다 아니라면 IDLE 상태
- 114~118: WRN_START상태 동작. temp_wr_add에 있던 쓰기 주소를 temp_address로 읽어옴, temp_mdi에 있던 쓰기 데이터를 temp_data로 읽어옴, temp_wr_add의 데이터를 자연수로 바꿔서 I_ADDR에 저장. state를 WRN_DEC로 이동
- 119~123 : WRN_DEC상태 동작. temp_address를 trans_address로 출력, temp_data를 trans_data로 출력. temp_data를 reg_tb1의 선택된 주소에 씀. 선택된 주소란 START에서 I_ADDR에 저장된 주소를 뜻함. WRN_END상태로 이동
- 123~126 : WRN_END상태동작. trans_write 신호 '1'을 출력, WRN_STOP상태로 이동
- 127~129 : WRN_STOP상태 동작. trans_write 신호를 리셋시키고 IDLE(대기)상태로 이동
- 130~147 : 동일한 순서로 읽기(read) RDN_START -> RDN_DEC -> RDN_END -> RDN_STOP -> IDLE 순서로 동작함. 그 이외의 경우는 모두 IDLE상태.
- 148~150 : reg0~2 = reg_tb1(0~2)의 값을 해당 출력선으로 출력시킨다
- 151~152 : reg_tb1(3,4)에 입력받은 reg3,4를 의 값을 입력시킨다.

2) Load_Tx_Data

```
library ieee;
         use ieee.std logic 1164.all;
         use ieee.std logic arith.all;
         use ieee.std logic unsigned.all;
         entity load tx data is
        port (
           nRst : in std logic;
 9
            clk : in std logic;
10
            write : in std logic;
11
           read : in std logic;
           address : in std logic vector (7 downto 0);
12
13
            data : in std logic vector (7 downto 0);
14
            busy : in std logic;
1.5
            start sig : out std logic;
16
            tx data : out std logic vector (7 downto 0)
17
18
      end load tx_data;
19
20
    architecture beh of load tx data is
21
22
                function data_decode(in_data : std_logic_vector(3 downto 0))return
23
                                         std logic vector is
24
                                         variable return data : std logic vector (7 downto 0);
25
    Ė
          begin
26
    F
             case in data is
27
              when "0000" => return data := "00110000"; -- 0 0x30
              when "0001" => return data := "00110001"; -- 1 0x31
28
              when "0010" => return_data := "00110010"; -- 2 0x32
29
              when "0011" => return data := "00110011"; -- 3 0x33
30
              when "0100" => return_data := "00110100"; -- 4 0x34
31
              when "0101" => return_data := "00110101"; -- 5 0x35
32
              when "0110" => return_data := "00110110"; -- 6 0x36
33
              when "0111" => return_data := "00110111"; -- 7 0x37
34
              when "1000" => return_data := "00111000"; -- 8 0x38
35
36
               when "1001" => return_data := "00111001"; -- 9 0x39
37
              when "1010" => return_data := "01000001"; -- A 0x41
38
              when "1011" => return data := "01000010"; -- B 0x42
              when "1100" => return data := "01000011"; -- C 0x43
39
               when "1101" => return data := "01000100"; -- D 0x44
40
41
              when "1110" => return data := "01000101"; -- E 0x45
               when "llll" => return data := "01000110"; -- F 0x46
42
                              => return data := "001111111"; -- ?
43
              when others
44
               end case:
45
             return (return data);
        end data_decode;
46
```

1~4: IEEE라이브러리 선언

6~18: IN = nRst, clk, write(쓰기신호입력), read(읽기신호입력), address(주소신호입력), data(데이터신호입력), busy(작동중 상태신호입력)

OUT = start_sig(시작 신호 출력), tx_data(전송 데이터 출력)

22~24: (2진법)->(아스키) 변환 함수 설정. [data_decode(in_data)->return_data]

25~46 : data_decode 내부 공식.

```
48
           type state type is (IDLE, WRN LOAD, WRN SEND, WRN WAIT, RDN LOAD, RDN SEND, RDN WAIT);
49
            type mem tbl is array(0 to 26) of std logic vector(7 downto 0);
                                  : state_type;
50
            signal state
           signal reg_tbl
51
                                    : mem tbl:
52
           signal write d
                                   : std logic:
           signal write det : std logic;
53
                                  : std logic;
54
           signal read d
55
           signal read det : std logic;
56
            signal busy d
                                    : std logic;
57
            signal busy det : std logic;
58
           signal data cnt : std logic vector (4 downto 0);
59
           signal temp address : std logic vector(7 downto 0);
60
           signal temp_data : std_logic_vector(7 downto 0);
61
           signal data sp : std_logic_vector(7 downto 0) := x"20";
signal data_a : std_logic_vector(7 downto 0) := x"41";
62
63
64
            signal data d : std logic_vector(7 downto 0) := x"44";
           signal data 0 : std_logic_vector(7 downto 0) := x"30";
signal data x : std_logic_vector(7 downto 0) := x"78";
signal data x : std_logic_vector(7 downto 0) := x"78";
65
                                 : std logic vector(7 downto 0) := x"4D";
: std logic vector(7 downto 0) := x"47";
67
            signal data m
           signal data_g
68
69
70
           signal data_w : std_logic_vector(7 downto 0) := x"57";
           signal data r : std logic vector(7 downto 0) := x"52";
signal data i : std logic vector(7 downto 0) := x"49";
signal data t : std logic vector(7 downto 0) := x"54";
signal data e : std logic vector(7 downto 0) := x"45";
71
72
73
74
75
           signal data cr : std_logic_vector(7 downto 0) := x"0D";
signal data_lf : std_logic_vector(7 downto 0) := x"0A";
76
77
           signal data ff : std logic vector(7 downto 0) := x"0C";
signal data_nl : std_logic vector(7 downto 0) := x"00";
78
79
            signal data ds : std logic vector(7 downto 0) := x"2D"; signal data cm : std logic vector(7 downto 0) := x"2C";
80
81
82
```

48~60 : 내부 시그널들 정의.

state = IDLE(대기), WRN_LOAD(전송될 register에 각 자리에 맞는 데이터 입력), WRN_SEND(register에 있는 데이터를 전송한다), WRN_WAIT(모든 register가 다 전송될때까지 개수를 샌다), RDN_LOAD(전송될 register에 각 자리에 맞는 데이터 입력), RDN_SEND(register에 있는 데이터를 전송한다), RDN_WAIT(모든 register가 다 전송될때까지 개수를 샌다).

reg_tb1 = 27개의 register로써 pc로 전송하기 위한 아스키 코드를 저장하는 곳이다.

write, read, busy = 읽기, 쓰기, 전송중 신호로 각각 검출신호와 쌍을 이룬다.

temp_address, data= 주소와 데이터 임시 저장소 data_cnt = 전송된 글자 개수를 세기위한 신호.

62~82 : 각 아스키 글자에 대한 이진법을 저장해둔 곳 예) data_sp = space (아스키) = "20" => "0010, 0000" 입력됨

```
83
         begin
           process(nRst, clk)
 84
     85
             begin
               if (nRst = '0') then
 86
     87
                    write d <= '0';
 88
                    write det <= '0';
                    read d <= '0';
 89
                    read det <= '0';
 90
                   busy d <= '0';
 91
 92
                   busy det <= '0';
                    temp address <= (others => '0');
 93
                   temp data <= (others => '0');
 94
 95
             elsif(rising_edge(clk))then
     96
                   write d <= write;
 97
                   read d <= read;
 98
                   busy d <= busy;
 99
                    if (write d = '0') and (write = '1') then
     write det <= 'l';
100
101
                        temp address <= address;
102
                        temp data <= data;
103
                    else
     104
                        write_det <= '0';
105
                    end if;
106
                    if (read d = '0') and (read = '1') then
107
                         read det <= '1';
108
                         temp address <= address;
109
                         temp data <= data;
110
     else
111
                         read det <= '0';
112
                    end if;
113
     if (busy d = '0') and (busy = '1') then
                        busy_det <= '1';
114
115
     116
                        busy det <= '0';
                    end if;
117
118
             end if;
119
           end process;
```

83~94 : nRst시 모든 신호 초기화

95~98 : clk rising edge시 write, read, busy신호를 받아서 저장한다.

99~105 : 쓰기신호 검출시 쓰기 주소와 쓰기 데이터를 저장한다.

106~112 : 읽기 신호 검출시 읽기 주소와 읽기 데이터를 저장한다.

113~119 : busy신호 검출시 busy검출 신호를 '1'로 출력한다.

```
process (nRst, clk)
     122
              variable ADDR : natural;
123
             begin
                if(nRst = '0')then
124
     125
                                  <= IDLE;
                    state
                                  <= (others => '0');
126
                    data cnt
                    reg_tbl(0)
                                  <= (others => '0');
127
                                  <= (others => '0');
128
                    reg_tbl(1)
                                  <= (others => '0');
129
                    reg tbl(2)
                    reg_tbl(3)
130
                                  <= (others => '0');
                                  <= (others => '0');
131
                    reg tbl(4)
                    reg_tbl(5)
                                  <= (others => '0');
132
                                  <= data_sp;
133
                    reg tbl(6)
134
                    reg tbl(7)
                                  <= data a;
                    reg_tbl(8)
                                  <= data d;
135
                                  <= data_d;
136
                    reg_tbl(9)
137
                    reg_tbl(10)
                                  <= data sp;
                                  <= data_0;
138
                    reg tbl(11)
                                  <= data x;
139
                    reg tbl (12)
                    reg_tbl(13)
                                  <= (others => '0'); -- address msb
140
                                  <= (others => '0'); -- address lsb
141
                    reg_tbl(14)
                                  <= data_sp;
142
                    reg tbl (15)
143
                    reg_tbl(16)
                                  <= data d;
                                  <= data_a;
                    reg_tbl(17)
144
145
                    reg_tbl(18)
                                  <= data t;
                                  <= data_a;
146
                    reg tbl (19)
                    reg_tb1(20)
                                  <= data sp;
147
                    reg_tb1(21)
                                  <= data_0;
148
                                  <= data x;
149
                    reg tbl (22)
150
                    reg tbl (23)
                                  <= (others => '0'); -- data msb
151
                                  <= (others => '0'); -- data lsb
                    reg tb1(24)
                                  <= data_lf;
152
                    reg tb1(25)
                                 <= data_cr;
153
                    reg_tbl(26)
154
                    tx data
                                  <= (others => '0');
155
                    start sig
               elsif(rising_edge(clk))then
156
     157
     case state is
     158
                    when IDLE =>
159
                       if (write det = '1') then
     F
160
                          state <= WRN LOAD;
                       elsif(read_det = 'l')then
161
     F
162
                          state <= RDN LOAD;
163
164
                          state <= IDLE;
                       end if:
165
                                     <= (others => '0');
166
                         data_cnt
167
                         tx data
                                     <= (others => '0');
                         start sig <= '0';
168
169
                   when WRN_LOAD =>
                                     <= WRN SEND;
170
                       state
                                     <= data_w;
171
                       reg tbl(1)
172
                       reg_tbl(2)
                                     <= data r;
                                     <= data i;
173
                       reg_tbl(3)
                                     <= data_t;
174
                       reg_tbl(4)
175
                       reg tbl(5)
                                     <= data e;
176
                       reg tbl(13)
                                     <= data_decode(temp_address(7 downto 4)); -- address msb
                       reg_tbl(14)
                                     <= data_decode(temp_address(3 downto 0));--address lsb
177
178
                       reg tbl (23)
                                     <= data decode(temp data(7 downto 4)); -- data msb
                       reg_tbl (24)
179
                                     <= data_decode(temp_data(3 downto 0));--data lsb
180
                    when WRN SEND =>
181
                                     <= WRN WAIT;
                       state
182
                       ADDR
                                     := conv_integer(data_cnt);
183
                       tx data
                                     <= reg_tbl(ADDR);
                                    <= '1';
184
                       start sig
```

```
:= conv_integer(data_cnt);
                       ADDR
183
                       tx data
                                    <= reg_tbl(ADDR);
184
                                  <= '1';
185
                       start sig
186
                    when WRN WAIT =>
                      if (busy det = '1') then
187
                          if (data_cnt = 26) then
188
                            data_cnt <= (others => '0');
state <= IDLE;</pre>
189
190
191
                          else
192
                                    <= WRN SEND;
                            state
                             data_cnt <= data_cnt + 1;
193
194
                          end if;
195
196
                         state <= WRN WAIT;
                       end if:
197
                       start_sig <= '0';
198
199
                    when RDN LOAD =>
200
                                   <= RDN SEND;
                      state
                      reg_tbl(1)
                                   <= data_r;
201
                                   <= data_e;
202
                       reg_tbl(2)
203
                      reg tbl(3)
                                    <= data a;
204
                       reg tbl(4)
                                    <= data d;
                       reg tbl(5)
                                    <= data sp;
205
                      reg_tb1 (13)
                                   <= data_decode(temp_address(7 downto 4));--address msb
<= data_decode(temp_address(3 downto 0));--address lsb</pre>
206
207
                       reg tb1(14)
208
                       reg tb1(23)
                                    <= data decode(temp data(7 downto 4)); -- data msb
                       reg_tb1(24) <= data_decode(temp_data(3 downto 0));--data lsb
209
                    when RDN SEND =>
210
211
                      state
                                   <= RDN WAIT;
212
                       ADDR
                                    := conv integer (data cnt);
213
                       tx data
                                    <= reg tbl(ADDR);
                    start_sig < when RDN_WAIT =>
214
                                   <= '1';
215
                       if (busy_det = 'l') then
216
217
                         if (data cnt = 26) then
217
                                  if (data cnt = 26) then
218
                                      state <= IDLE;
219
                                       data cnt <= (others => '0');
220
221
                                      state <= RDN SEND;
222
                                      data cnt <= data cnt + 1;
223
                                   end if;
224
                              else
225
                                 state <= RDN WAIT;
226
                              end if:
227
                              start sig <= '0';
228
                           when others =>
229
                               state <= IDLE;
230
                         end case;
231
                      end if;
232
                    end process;
233
                end beh:
```

- 122 : ADDR을 자연수로 선언
- 123~155 : nRst 신호시 register에 서 고정된 주소를 제외한 register값을 초기화 시킨다.(write 0x00 0x00에서 write 00(address) 00(data)을 제외한 부분.)
- 156~168 : IDLE(대기)상태 시 쓰기 신호 검출 시 WRN_LOAD상태로, 읽기 신호 검출시 RDN_LOAD상태로 이동한다. 아닐시 계속 대기.
- 169~179: WRN_LOAD상태로써 pc로 보낼 데이터를 쓰는 구역이다. write = reg_tb1(1~5)에 쓰며 reg_tb1(13,14)에는 주소에 해당하는 값을 적으며, reg_tb1(23,24)에는 데이터 값을 적는다. 이때 8bit를 4bit씩 쪼개서 적는다.
- 180~185 : WRN_SEND상태로써 reg_tb1(0~26)에 있는 데이터 들을 차례로 전송하는 부분이다. 하나 보내질 때 마다 start_sig를 '1'로 출력한다.
- 186~198 : WRN_WAIT상태로써 27개의 reg_tb1이 다 보내지는걸 검사하는 부분이다.
- 199~233 : RDN_LOAD -> RDN_SEND -> RDN_WAIT 상태로써 쓰기 동작과 동일한 일을 수행한다.

4)Tast_Banch

```
library ieee;
2
      use ieee.std_logic_ll64.all;
      use ieee.std logic arith.all;
3
      use ieee.std logic unsigned.all;
5
     entity TB UART is end;
 6
8
     architecture BEH of TB UART is
9
10
        component UART TX is
      port (
11
                   : in std logic;
12
         nRst
13
         clk
                   : in std logic;
         start_sig : in std_logic;
data : in std_logic_vector(7 downto 0);
14
15
16
         tx
                   : out std logic;
                  : out std logic
17
         busy
18
       );
19
         end component;
20
        component UART RX is
21
22
       port (
         nRst
clk
23
                    : in std logic;
                   : in std logic;
24
25
         serialin : in std logic;
        rx_data : out std_logic_vector(7 downto 0);
valid : out std_logic
26
27
28
       );
29
         end component;
30
31
        component data parsing is
32
         port (
           nRst : in std logic;
33
34
           clk : in std_logic;
35
           in data : in std logic vector (7 downto 0);
           valid : in std logic;
36
37
           write s : out std logic;
38
           read s : out std logic;
           address : out std logic vector (7 downto 0);
39
40
           data : out std_logic_vector(7 downto 0)
41
42
       end component;
43
44
        component register map is
45
         port (
              nRst
                                : in std_logic;
46
47
              clk
                                : in std logic;
48
49
             uart_write
                               : in std_logic;
50
              uart read
                                : in std logic;
51
             uart address
                                : in std logic vector(7 downto 0);
             uart data
                               : in std logic_vector(7 downto 0);
52
53
54
             trans write
                                : out std logic;
55
             trans_read
                               : out std_logic;
56
              trans address
                                : out std logic vector (7 downto 0);
57
             trans data
                                : out std logic vector (7 downto 0);
58
59
                                : out std logic vector(7 downto 0); -- led r0~r7
                                : out std logic vector(7 downto 0); -- led r8~r15
60
             real
61
                                : out std logic vector(7 downto 0); -- led g0~g7
             reg2
62
                                : in std logic vector(7 downto 0); -- led sw0~ sw7
63
             reg3
                                : in std_logic_vector(7 downto 0) -- led sw8~ sw15
64
             reg4
65
      end component;
```

```
component load tx data is
 69
         port (
 70
            nRst : in std logic;
 71
            clk : in std logic;
 72
            write : in std logic;
             read : in std logic;
 73
 74
             address : in std logic vector (7 downto 0);
 75
             data : in std logic vector (7 downto 0);
 76
            busy : in std logic;
 77
             start sig : out std logic;
 78
             tx data : out std logic vector (7 downto 0)
 79
          );
 80
        end component;
 81
 82
            signal signRst, sigclk, sigstart sig : std logic;
 83
            signal sigdata : std logic vector (7 downto 0);
            signal sig data : std logic;
            signal int cnt : std logic vector (99 downto 0);
 85
            signal sigvalid : std logic;
 86
 87
            signal sigbusy : std logic;
 88
            signal sigrx data : std logic vector (7 downto 0);
 89
 90
            signal rx data pasing : std logic vector(7 downto 0);
 91
            signal valid data pasing : std logic;
 92
            signal write regi : std logic;
 93
            signal read regi : std logic;
 94
            signal address regi : std logic vector (7 downto 0);
 95
            signal data regi : std logic vector (7 downto 0);
 96
 97
            signal reg0 map : std logic vector(7 downto 0);
 98
            signal regl map : std logic vector (7 downto 0);
 99
            signal reg2 map : std logic vector (7 downto 0);
100
            signal reg3 map : std logic vector (7 downto 0);
101
            signal reg4 map : std logic vector (7 downto 0);
102
            signal trans w : std logic;
103
            signal trans r : std logic;
104
            signal trans add : std logic vector (7 downto 0);
105
            signal trans data : std logic vector (7 downto 0);
106
107
            signal start sig load : std logic;
108
            signal tx data load : std logic vector (7 downto 0);
109
110
            signal tx end
                                  : std logic;
            signal busy end
111
                                 : std logic;
112
113
        begin
114
```

```
113 begin
114
115
          process
116
          begin
117
            if (NOW = 0 ns) then
118
             signRst <= '0', '1' after 10 us;
119
           end if;
120
             wait for 1 sec;
121
             end process;
122
123
             process
124
          begin
             sigclk <= '0', '1' after 5 ns;
125
126
             wait for 10 ns;
127
             end process;
128
129
             process(signRst, sigclk)
130
               begin
                 if(signRst = '0') then
131
132
                 int cnt <= (others => '0');
133
               elsif(rising_edge(sigclk)) then
134
               int cnt <= int cnt + 1;
135
             end if;
136
           end process;
137
```

```
sigstart_sig <= 'l'when int_cnt = 500 else
139
                              '1'when int_cnt = 11000 else
                                                               --sp
140
                               '1'when int_cnt = 21500 else
                                                               --0
141
                               'l'when int_cnt = 32000 else
142
                                                               --x
                               'l'when int_cnt = 42500 else
143
                                                                --address
                               'l'when int cnt = 53000 else
                                                                --address
144
                               'l'when int_ont = 63500 else
                                                               --sp
145
                               'l'when int_cnt = 74000 else
146
                                                               --0
                               '1'when int_cnt = 84500 else
                                                                --x
147
                               'l'when int_cnt = 95000 else
148
                                                                --data
                               'l'when int_cnt = 105500 else
149
                                                                --data
                               '1'when int cnt = 116000 else
150
                                                                --enter
151
152
                              'l'when int cnt = 130000 else
153
                              '1'when int_cnt = 140500 else
                                                                --sp
                               'l'when int cnt = 151000 else
154
                                                                 --0
                               'l'when int_cnt = 161500 else
155
156
                               '1'when int cnt = 172000 else
                                                                 --address
157
                               'l'when int_cnt = 182500 else
                                                                 --address
                               'l'when int_cnt = 193000 else
158
                                                                --enter
159
160
161
162
             sigdata <= "01110111" when ((int_cnt > 450) and (int_cnt < 550)) else
163
                         "00100000" when ((int_cnt > 10950) and (int_cnt <11050)) else
                                                                                         --sp
164
                         "00110000" when ((int cnt > 21450) and (int cnt <21550)) else
                          "01111000" when ((int cnt > 31950) and (int cnt <32050)) else
165
                          "00110000" when ((int cnt > 42450) and (int cnt <42550)) else
166
                                                                                          --address
                          "00110001" when ((int cnt > 52950) and (int cnt <53050)) else
                                                                                          --address
168
                          "00100000" when ((int cnt > 63450) and (int cnt <63550)) else
                                                                                         --sp
                          "00110000" when ((int cnt > 73950) and (int cnt <74050)) else
169
                          "01111000" when ((int cnt > 84450) and (int cnt <84550)) else
170
                          "00110000" when ((int cnt > 94950) and (int cnt <95050)) else
171
172
                          "00110010" when ((int cnt > 105450) and (int cnt <105550)) else
                                                                                           --data
                         "00001101" when ((int cnt > 115950) and (int cnt <116050)) else
                                                                                           --enter
173
174
175
                         "01110010" when ((int cnt > 129950) and (int cnt < 130050)) else
                          "00100000" when ((int cnt > 140450) and (int cnt < 140550)) else
176
                                                                                             --sp
                          "00110000" when ((int cnt > 150950) and (int cnt < 151050)) else
177
                                                                                             --0
                          "001110000" when ((int_cnt > 161450))and(int_cnt < 161550))else
"00110000" when ((int_cnt > 171950)and(int_cnt < 172050))else
                                                                                             --x
178
179
                                                                                             --address
                          "00110011" when ((int_cnt > 182450) and (int_cnt < 182550)) else
180
                                                                                             --address
                          "00001101" when ((int_cnt > 192950) and (int_cnt < 193050)) else
                                                                                            --enter
181
                          "000000000";
182
183
184
               reg3 map <= "00010011" when int cnt > 4000 else (others => '0');
              reg4 map <= "00010100" when int cnt > 4000 else (others => '0');
185
186
```

```
187
188
        u TB UART TX : UART TX
        port map (
189
190
          nRst
                    => signRst,
191
          clk
                    => sigclk,
          start_sig => sigstart sig,
192
193
                   => sigdata,
          data
194
                    => sig data,
          tx
195
          busy
                    => sigbusy);
196
197
        u TB UART RX : UART RX
         port map (
198
199
          nRst
                   => signRst,
200
          clk
                   => sigclk,
201
         serialin => sig data,
202
          rx data => sigrx data,
203
                   => sigvalid );
          valid
204
205
        u TB data pasing : data parsing
206
         port map (
207
            nRst
                      => signRst,
208
             clk
                      => sigclk,
209
            in data => sigrx data,
210
            valid
                      => sigvalid,
211
            write s
                     => write regi,
212
            read s
                     => read regi,
                     => address regi,
213
             address
214
            data
                      => data regi);
215
216
         u TB register map : register map
217
          port map (
218
              nRst
                               => signRst,
219
               clk
                               => sigclk,
220
221
                               => write regi,
              uart write
222
              uart read
                               => read regi,
                               => address regi,
223
              uart address
224
              uart data
                               => data regi,
225
226
              trans write
                               => trans w,
227
              trans read
                               => trans r,
228
              trans address
                               => trans add,
                               => trans data,
229
              trans data
230
231
                               => reg0 map,
              reg0
232
                               => regl map,
              regl
233
              reg2
                               => reg2 map,
234
              reg3
                               => reg3 map,
235
                               => reg4 map);
              rea4
236
```

```
237
          u TB load tx data : load tx data
238
          port map (
239
              nRst
                              => signRst,
240
              clk
                              => sigclk,
241
              write
                              => trans w,
242
                             => trans r,
                            => trans add.
243
              address
244
              data
                            => trans data,
                             => busy end,
             busy
245
246
              start sig
                             => start sig load,
247
             tx data
                             => tx data load);
248
          u_TB_uart_tx_end : uart_tx
249
250
          port map (
                             => signRst,
251
              nRst
252
              clk
                              => sigclk,
253
              start sig
                             => start sig load,
                             => tx data load,
254
              data
                              => tx end,
255
              tx
                              => busy end );
256
              busy
257
258
     end BEH;
259
```

코드 설명에 앞서 TB는 Uart_Tx-> Uart_Rx -> Data_Pasing -> Register_Map -> Load_Tx_Data -> Uart_Tx 순서로 이어져 있다. 첫 데이터 입력을 컴퓨터에서 주었다는 가정으로 Tx로직부터 시작하였다.

1~4: IEEE라이브러리 선언

10~19: UART_TX로직 component

21~29: UART_RX로직 component

31~42 : Data_Pasing로직 component

44~66 : Register_Map로직 component

68~80 : Load_Tx_Data로직 component

82~88: 모듈과 모듈 사이 연결 로직을 순서대로 정의함. UART_TX - UART_RX간 연결 로직 선언. 정의함

90~95 : Data_Pasing모듈의 입출력 부분에 연결될 신호선을 정의함.

97~105 : Data_Pasing모듈의 신호선과 중복되는 부분을 제외한 Register_Map모듈의 입출력 신호선을 정의함

107~108 : Register_Map모듈의 신호선과 중복되는 부분을 제외한 Load_Tx_Data모듈의 입출력 신호선을 정의함

110~111 : Load_Tx_Data모듈의 신호선과 중복되는 부분을 제외한 UART_TX모듈의 입출력 신호선을 정의함


115~121: nRst 신호가 0~10us까지 '0', 10us~1sec까지 '1'이 되도록 정의함


123~127 : 100MHZ의 주파수 클럭을 생성함.

- 129~136: 100MHZ에 따른 clk의 개수를 세어주는 부분.
- 139~150 : TX로직을 가동 시키기 위한 start_sig를 정의 한 부분. 각 클럭의 사이를 10500x 10ns = 105us마다 신호를 보내주게 되어있다. 총 12번으로 (w 0x00 0x00)의 개수이다.
- 152~158 : TX로직을 가동 시키기 위한 start_sig를 정의 한 부분. 각 클럭의 사이를 10500x 10ns = 105us마다 신호를 보내주게 되어있다. 총 7번으로 (r 0x00)의 개수이다.
- 162~173 : start_sig를 보낼 때 마다 해당하는 값을 넣어주기 위한 것이다. (w 0x00 0x00)을 2진법 아스키 값으로 넣어준다
- 175~182 : start_sig를 보낼 때 마다 해당하는 값을 넣어주기 위한 것이다. (r 0x00)을 2진법 아스키 값으로 넣어준다.
- 184~185 : 초기 reg3,4의 데이터 값을 설정해준다.
- 188~195 : Uart_Tx로직을 port_map으로 연결
- 197~203 : Uart_Rx로직을 port_map으로 연결
- 205~214 : Data_Pasing로직을 port_map으로 연결
- 216~235 : Register_Map로직을 port_map으로 연결
- 237~247 : Load_Tx_Data로직을 port_map으로 연결
- 249~256 : Uart_Tx로직을 port_map으로 연결

3. 시뮬레이션 결과 및 설명

1) Uart_Rx to Data_Pasing

 

 

위에서부터 그림 1, 2, 3이다.

그림 1은 Uart_Rx와 Data_Pasing의 입출력, 내부 신호들을 나열한 사진이다. 빨간색은 write신호를 나타내며, 파란색은 read신호를 나타낸다.

분홍색은 address주소와 data데이터를 나타낸다.


Data_Pasing로직은 Uart_Rx로 입력된 데이터들을 분석하는 역할이다. 즉 값이 입력되었을 때 write 혹은 read를 구별하여 신호를 내보낼 수 있어야 한다. 그렇기에 중점적으로 봐야 할 부분은 write신호, read신호, address신호, data신호이다

그림 2에서는 읽어들인 데이터를 분석하여 write신호라는 것을 판단한 후 write_s신호를 출력하고, 읽은 데이터 속 address와 data를 판단하여 출력하는 모습이다.

입력받은 데이터가 (w 0x00 0x00)형식일 때 쓰기 주소라는 것을 판별하며 첫 0x00의 값을 주소로, 두 번째 0x00의 값을 데이터라는 것을 알아낸다.

그림 3에서는 읽어들인 데이터를 분석하여 read신호라는 것을 판단한 후 read_s신호를 출력하고, 읽은 데이터 속 address를 판단하여 출력하는 모습이다. 입력받은 데이터가 (r 0x00)형식일 때 읽기 주소라는 것을 판별하며 0x00의 값을 주소로 알아낸다.

2)Data_Pasing to Register_Map

 

위에서부터 그림 1, 2, 3이다.

그림1에서는 Data_Pasing로직과 Register_Map로직의 입출력 신호들을 정의 하였다. 빨간색 부분은 Data_Pasing에서 write인지 read인지 판단한 결과를 write_s 혹은 read_s로 출력하는데 이 부분이 Register_Map의 동작을 결정하게 되므로 중요한 파형이다.

파란색 부분은 Register_Map에서 출력하는 파형이다. write 혹은 read을 전달 받은 Register_Map은 주소와 데이터를 뒷단으로 출력하며 같이 write인지 read인지를 출력하는데 이부분이 trans_write 와 trans_read부분이다.

주황색 부분은 Register_Map에 저장된, 혹은 저장한 데이터 값과 해당 주소를 뒷단으로 출력해 주는 부분으로 trans_address와 trans_data이다.


그림 2에서는 앞에 Data_Pasing의 write_s의 영향으로 write동작이 작동된 모습니다. (w 0x01 0x02) = 1번 주소에 '2'란 값을 저장한다. 주황색 부분은 순간적으로 나왔다 사라지므로 뒷부분에서 확대해서 다루기로 한다.


그림 3에서는 앞에 Data_Pasing의 read_s의 영향으로 read동작이 작동된 모습니다. (r 0x03) = 3번 주소에 값을 읽어온다.

주황색 부분은 순간적으로 나왔다 사라지므로 뒷부분에서 확대해서 다루기로 한다.


39페이지 그림은 write 신호일 때 파형을 확대해 놓은 것이다. 입력받은 신호가 write이므로 WRN_START를 시작으로 상태를 진행한다.

 40페이지 그림은 read 신호일 때 파형을 확대해 놓은 것이다. 입력받은 신호가 read이므로 RDN_START를 시작으로 상태를 진행한다.




 


3)Register_Map to Load_Tx_Data

 

 
Load_Tx_Data로직의 write 과정이다. 1번지에 2라는 데이터를 쓴 후 pc로 확인 메시지를 전송하기 위한 것이다. 파란 줄을 주의 깊게 보면 WRITE ADD 0x01 0x02라는 값이 출력되는 것을 확인 할 수 있다. 각 문자를 보낼 때 마다 start_sig가 보내진다.



쓰기 작업을 할 때 한 문자를 보내는 과정을 확대해 놓은 것이다.

 

 
Load_Tx_Data로직의 read 과정이다. 3번지에 값을 pc로 확인 메시지를 전송하기 위한 것이다. 파란 줄을 주의깊게 보면 READ ADD 0x03 0x13라는 값이 출력되는 것을 확인 할 수 있다. 즉 3번지에는 13이라는 값이 있던 것이다. 각 문자를 보낼 때마다 start_sig가 보내진다.



읽기 작업을 할 때 한 문자를 보내는 과정을 확대해 놓은 것이다.

4. DE2 실습

1)Reg0 = 0x00 번지 test

 



(0x00 번지에 0x05를 쓰고 led 켜짐 확인)





(0x00 번지에 0x08를 쓰고 led 켜짐 확인)



(0x00 번지에 있는 데이터 값을 읽어옴. 즉 방금 쓰인 0x08이 읽혀옴.)

2)Reg1 = 0x01 번지 test

 

 

(0x01 번지에 0x09를 쓰고 led 켜짐 확인)



(0x01 번지에 있는 데이터 값을 읽어옴. 즉 방금 쓰인 0x09가 읽혀옴.)

3)Reg2 = 0x02 번지 test




(0x02 번지에 0xFF를 쓰고 led 켜짐 확인)




(0x02 번지에 있는 데이터 값을 읽어옴. 즉 방금 쓰인 0xFF가 읽혀옴.)

4)Reg3 = 0x03 번지 test

 


(DE2보드의 SW0~7번에 "00100100" = 0x24설정)

 

(0x03 번지에 있는 데이터 값을 읽어옴. 즉 SW0~7에 설정한 0x24가 읽혀옴)

5)Reg4 = 0x04 번지 test

 

(DE2보드의 SW8~15번에 "10010111" = 0x97설정)



(0x04 번지에 있는 데이터 값을 읽어옴. 즉 SW8~15에 설정한 0x97이 읽혀옴)

5. 토의 및 실습소감

교수님의 과제 평가를 보고 많은 것을 느꼈습니다. 메카트로닉스공학과에서 vhdl에 흥미를 느껴 전자과의 수업을 듣고 있습니다. 하지만 저희 학과에서 다루지 않는 프로그램과 설계방식에 어려움이 많아 점점 손을 놓게 되고 있습니다. 그런데 교수님의 과제 평가를 보니 제가 작성한 리포트들이 떠오르게 되었습니다. 정말로 제대로 실험하고 제출하였는가. 노력하였는가. 많은 생각을 하였고 그렇기에 이번 리포트는 최대한 노력을 하였습니다. 변명입니다만 이번학기에 실습과목이 6개나되어 리포트에 소홀하였던 점. 부끄럽습니다. 이번 실습을 하면서 정말 어려운 과목이라는 것을 다시 느끼게 되었습니다. 이번실습 이후에 하나의 실습. 하나의시험이 있지만 성적이 어떻게 나오든 아마 4학년때 재수강을 하지 않을 까 합니다. 실력은 없지만 모든 과목들 중에 가장 재미를 느끼는 과목이기 때문입니다. 학과 전공을 마무리 지어 놓고 이쪽 길을 걷고자 노력하지 않을까 싶습니다. 긴 글. 허접한 리포트 읽어주셔서 감사합니다.